
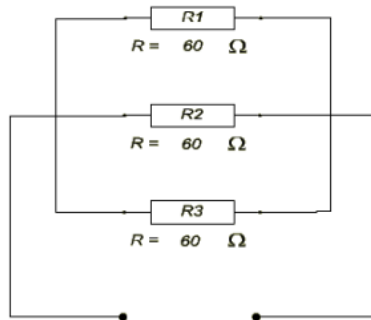


Modelo de examen, diciembre 2023

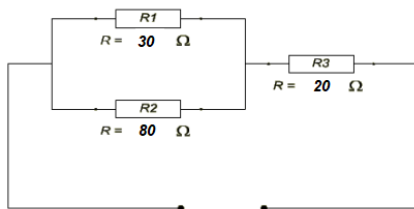1. Calcular la resistencia equivalente de este circuito: (1 Punto)




2. Calcular la resistencia equivalente de este circuito: (1 Punto)



3. (2 Puntos)

Dado el siguiente circuito:

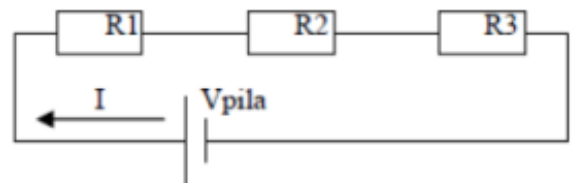

Datos
$R1 = 5 \Omega$
$R2 = 10 \Omega$
$R3 = 7 \Omega$
$V_{pila} = 110V$

Halla:
a) R_{eq}
b) I
c) $V1$, $V2$ y $V3$

4 (2 Puntos)

