
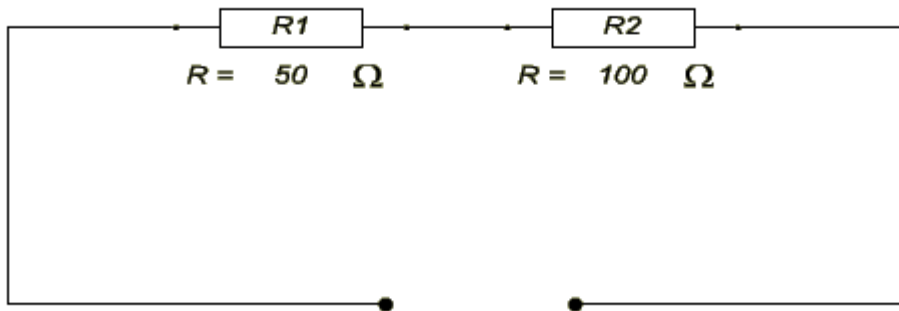


Calcula la resistencia total o equivalente de estos circuitos:


1

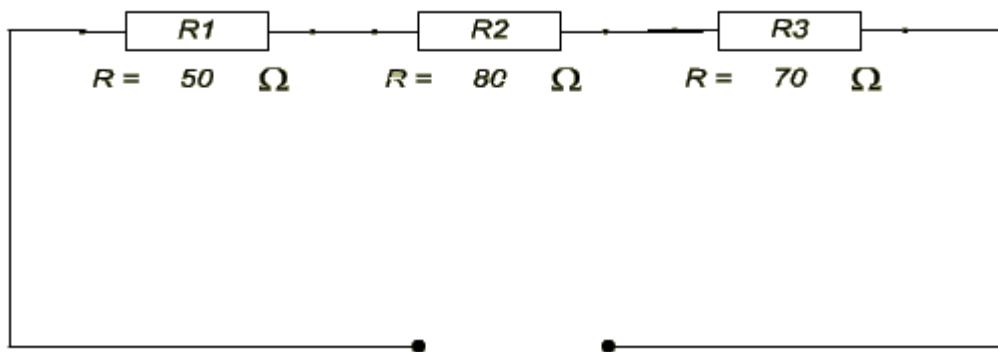


2



3

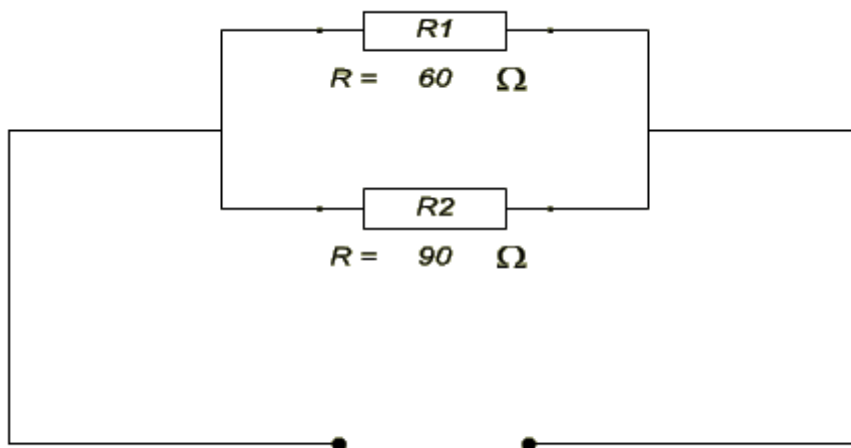

4

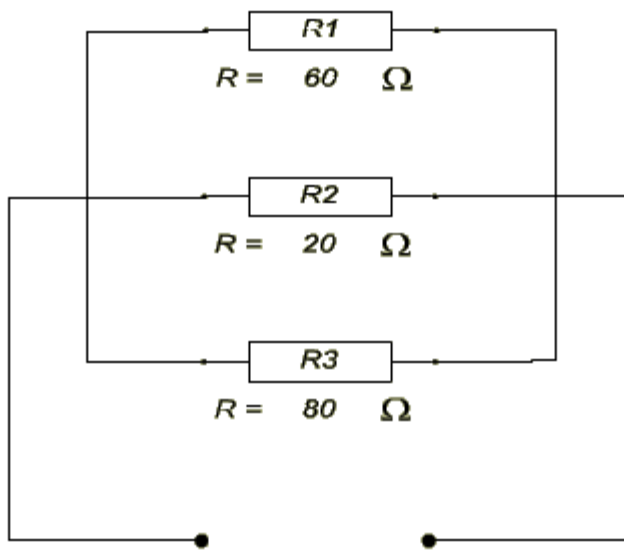

5

