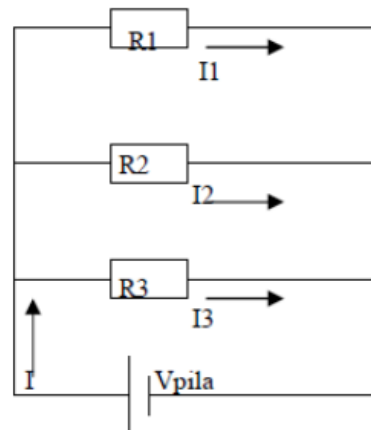


1

Dado el siguiente circuito:



Datos
$R1 = 4 \, \Omega$
$R2 = 12 \, \Omega$
$R3 = 6 \, \Omega$
$V_{pila} = 12 \, V$

Halla:

- a) R_{eq}
- b) I
- c) $I1, I2, I3$

2

Calcula la intensidad de corriente y la diferencia de potencial en cada rama del circuito.

